



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

BRENER GOMES DOS SANTOS

TIAGO SANTOS BELA

**PROJETO**  
**MÁQUINA DE VENDER SALGADOS**

VITÓRIA DA CONQUISTA  
2024

BRENER GOMES DOS SANTOS  
TIAGO SANTOS BELA

**PROJETO**  
**MÁQUINA DE VENDER SALGADOS**

Relatório apresentado para a disciplina de  
Circuitos Digitais do curso Ciência da  
Computação da Universidade Estadual do  
Sudoeste da Bahia.

Orientador: Marco Antonio Dantas Ramos

VITÓRIA DA CONQUISTA  
2024

## SUMÁRIO

PROJETO.....	1
MÁQUINA DE VENDER SALGADOS.....	1
PROJETO.....	2
MÁQUINA DE VENDER SALGADOS.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO GERAL.....	4
3. VHDL.....	4
4. DIAGRAMA DE ESTADOS.....	5
5. ENTIDADE.....	6
6. ARCHITECTURE.....	7
7. PINAGEM.....	11
8. FORMAS DE ONDA.....	14
9. CONCLUSÃO.....	15
REFERÊNCIAS.....	15

## **1. INTRODUÇÃO**

A disciplina de Circuitos Digitais é fundamental no estudo da Ciência da Computação, seu principal objetivo é estimular no aluno a capacidade de projetar e analisar sistemas que processam informações. Os Circuitos operam com sinais discretos, geralmente representados pelos estados binários 0 e 1, e são a base para diversas funcionalidades presentes no cotidiano como os computadores, IoT(Internet das Coisas), smartphones, inteligência artificial e equipamentos médicos.

Estes aparelhos digitais permitem a realização de operações complexas com alta eficiência, produtividade e precisão, o que é muito importante quando é necessário efetuar o processamento de dados em alta velocidade. Eles também são fundamentais no desenvolvimento de sistemas de controle automático, robótica, e automação industrial. O fato é que o estudo dos circuitos digitais é essencial para a formação de cientistas da computação, e proporciona ao discente uma base sólida para pesquisa e desenvolvimento em eletrônica, informática, operações lógicas(AND, OR, NOT), álgebra de boole, sistemas de numeração e circuitos combinacionais e circuitos Sequenciais que são importantes para a fundamentação dos conceitos computacionais teóricos.

## **2. OBJETIVO GERAL**

Dentro deste contexto de aprendizado e ensino, o docente responsável por ministrar a disciplina, Marco Antonio Dantas Ramos, propôs aos seus alunos a implementação de um projeto de máquina de vender salgados com o intuito de reforçar o aprendizado e expandir os limites dos discentes em relação ao assunto. Foi definido que a máquina deveria possuir em seu funcionamento, lógica e tratamento de problemas relacionados a compra e venda dos salgados e o projeto deveria ser produzido na linguagem VHDL. O projeto contém em sua estrutura de código diversas funcionalidades que possibilitam uma eficiente máquina comercial, seguindo o padrão de projeto proposto pelo docente da disciplina.

## **3. VHDL**

O **VHDL**(VHSIC Hardware Description Language) é uma linguagem de descrição de hardware, sua história começa na década de 1980, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos teve a vontade de desenvolver e aprimorar circuitos integrados de alta velocidade. A necessidade era padronizar a documentação e facilitar a simulação de sistemas


complexos. Hoje, após anos de experiência no mercado de tecnologia, o principal objetivo da linguagem é modelar e simular sistemas eletrônicos digitais permitindo a especificação precisa do comportamento e da estrutura dos sistemas digitais, desde simples circuitos lógicos até complexos sistemas integrados.

A sintaxe da linguagem é organizada em duas partes principais: a entidade e a arquitetura. A entidade define a interface do componente, incluindo a definição das portas de entrada e saída, a passo que a arquitetura descreve a implementação interna desse componente, basicamente é onde a lógica do circuito é implementada de fato.

Tudo isso é tem uma utilidade vasta, sendo amplamente usado no design de ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) e FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays). O **VHDL** também permite a descrição precisa e a simulação de circuitos antes da fabricação, além de ser uma ferramenta educacional fundamental para ensinar conceitos de design digital e arquitetura de computadores em universidades e institutos técnicos. Em resumo, o **VHDL** é uma linguagem poderosa e versátil, essencial no design e desenvolvimento de sistemas eletrônicos digitais modernos.

#### 4. DIAGRAMA DE ESTADOS

Figura 1: Diagrama de estados da máquina

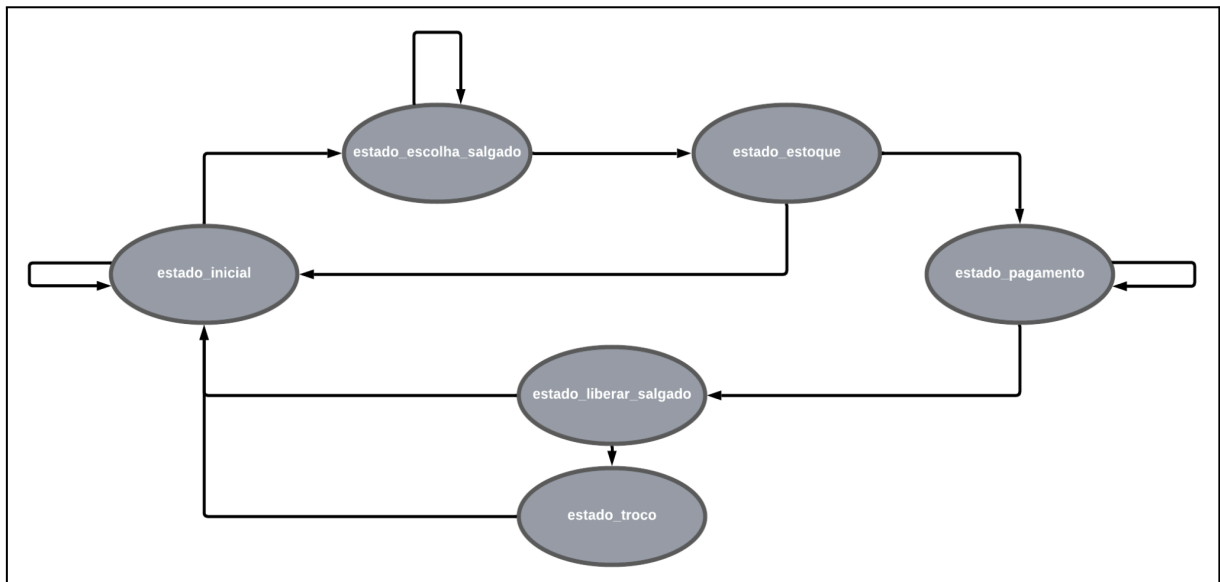

Fonte: Autoria própria.

O modelo de diagrama de estados é uma excelente forma de expressar o funcionamento de máquinas, pois torna o entendimento da lógica aplicada para a produção do

projeto mais simples e objetiva, além de ser também uma ótima forma de documentação de trabalhos e documentos. Neste projeto, os discentes se propuseram a gerar o diagrama com o objetivo de torná-lo um fonte de documentação geral para o trabalho efetuado, o mesmo será explicado de forma eficiente nos textos que se seguem.

O primeiro estado da máquina é o *estado\_inicial*, que é o estado em que a máquina se encontra assim que é ligada, ou reiniciada. A lógica que se sucede se porta da seguinte forma, caso o pino para iniciar a máquina seja ativado, a máquina vai para o próximo estado que é o de *estado\_escolha\_salgado*, aqui o usuário deve decidir qual salgado ele quer comprar, caso o salgado escolhido não seja válido, a máquina permanece no estado de escolha, caso seja um valor válido, ela avança para o estado *estado\_estoque*, onde ela verifica se o há estoque para o salgado que foi escolhido pelo utilizador da máquina, caso não tenha estoque, a máquina volta para o estado inicial, caso tenha estoque a máquina vai para o estado de *estado\_pagamento*.

O estado de pagamento é onde o usuário deve fornecer o pagamento necessário para efetuar a compra do salgado selecionado, caso o valor inserido seja invalido, a máquina permanece no estado atual, caso o pagamento seja efetuado de forma correta ela avança para *estado\_liberar\_salgado*, onde ela vai verificar se há troco para devolver para o cliente, caso não haja troco, a máquina volta para o estado inicial da máquina, caso haja troco, ela vai para o *estado\_troco* onde ela vai calcular o troco a ser devolvido para o usuário, terminando assim o ciclo da máquina.

## 5. ENTIDADE

Neste módulo, a equipe se dispôs a definir os pinos de entradas e saídas do circuito. Essa entidade descreve todos os sinais de entrada, saída e buffers necessários para o funcionamento da máquina, incluindo controle de estados, LEDs indicativos, confirmação de escolha de salgado, pagamento liberação de troco, inserção de moeda e exibição em displays de 7 segmentos.

### 5.1. Pinos de entrada(IN):

- **clk**: Clock geral da aplicação.
- **rst**: Sinal de reset da máquina.
- **ligar\_maquina**: sinal que inicia a máquina.
- **continuar**: Sinal para continuar o percurso da máquina.
- **salgado\_escolhido**: Vetor que especifica o tipo de salgado escolhido.
- **liberar\_salgado**: Sinal para liberar o salgado para o cliente.

- **confirmar\_salgado**: Sinal para confirmar o salgado escolhido.
- **confirmar\_moeda**: Sinal para confirmar a inserção de moeda.
- **moedas**: Vetor com os tipos de moedas aceitas.

## 5.2. Pinos de saída (OUT):

- **estados\_atual\_maquina**: Estado atual da máquina em formato binário.
- **salgado\_invalido\_led**: LED que indica salgado escolhido inválido.
- **salgado\_terminado\_led**: LED que indica que o salgado escolhido está sem estoque.
- **salgado\_liberado\_cliente\_led**: LED que indica que o salgado foi liberado para o cliente.
- **moeda\_invalida\_led**: LED que indica moeda inserida inválida.
- **moeda\_liberada\_cliente\_led**: LED que indica que a moeda foi liberada para o cliente.
- **estado\_inicial\_led**: LED do estado inicial da máquina.
- **estado\_escolha\_salgado\_led**: LED do estado de escolha do salgado.
- **estado\_estoque\_led**: LED do estado de verificação de estoque.
- **estado\_pagamento\_led**: LED do estado de pagamento.
- **estado\_liberar\_salgado\_led**: LED do estado de liberação do salgado.
- **estado\_troco\_led**: LED do estado de devolução de troco.

## 5.3. Buffers:

- **valor\_salgado**: Valor do salgado escolhido (variável de saída que pode ser lida e escrita).

## Displays de 7 Segmentos (OUT):

- **display7\_salgado**: Saída para o display do tipo de salgado.
- **display7\_quantia\_centena**: Saída para o display da centena da quantia inserida.
- **display7\_quantia\_dezena**: Saída para o display da dezena da quantia inserida.
- **display7\_quantia\_unidade**: Saída para o display da unidade da quantia inserida.

## 6. ARCHITECTURE

Neste módulo, a equipe se dispôs a definir a lógica empregada no circuito.

### FUNÇÃO ‘*mostrarDisplay7*’:

É usada para converter um número inteiro (de 0 a 14) em um vetor de 7 bits que representa os segmentos de um display de 7 segmentos. Cada segmento do display pode ser aceso ou apagado para mostrar diferentes caracteres.

1. A função recebe um número inteiro (*'numeroEscolhido'*) e retorna um vetor de 7 bits do tipo do tipo *'STD\_LOGIC\_VECTOR'*;
2. A variável *'saidaDisplay'* é declarada para armazenar o valor que será retornado pela função;
3. O bloco *'CASE'* é utilizado para verificar o valor de *'numeroEscolhido'* e atribuir o valor correspondente a *'saidaDisplay'*;
4. Cada *'WHEN'* define a correspondência entre o valor de *'numeroEscolhido'* e o vetor de 7 bits que representa o estado dos segmentos do display;
  - Cada vetor de bits define quais segmentos do display serão acesos (*'0'*) ou apagados (*'1'*).
5. Por fim, a função retorna o vetor de bits *'saidaDisplay'* que representa o número no display de 7 segmentos.

Ex. Se *'numeroEscolhido'* for *'3'*, a função retornará *'0110000'*, que acende os segmentos necessários para formar o número *'3'* no display de 7 segmentos.

### **TROCA\_DE\_ESTADO (processo sensível ao clock):**

É usado para descrever circuitos sequenciais, onde o estado interno do circuito é atualizado em sincronia com o clock.

1. O processo será executado toda vez que houver uma mudança no sinal *'clk'*;
2. Dentro do processo, a função *'rising\_edge(clk)'* verifica se há uma borda de subida no sinal de clock. Esta função é essencial para implementar um circuito sequencial que responde apenas às transições específicas do clock.
3. Quando uma borda de subida é detectada, o valor de *'proximo\_estado'* é atribuído ao *'estado\_atual'*. Isso representa a transição do estado atual para o próximo estado, em sincronia com o clock.



### **EXIBIR\_FUNCOES (processo sensível ao clock):**

Faz o controle de exibição utilizando o *‘estado\_atual’* para determinar quais informações exibir nos displays de 7 segmentos, dependendo do estágio do processo de venda. As informações são atualizadas em sincronia com o sinal de clock, garantindo que as transições de estado e atualizações de display ocorram de maneira ordenada e previsível.

1. O processo é declarado com *‘clk’* na lista de sensibilidade. A variável *‘numero\_salgado’* é usada dentro do processo para armazenar o número do salgado selecionado;
2. Verifica se há uma borda de subida no sinal de clock usando a expressão  $(clk'event \text{ AND } clk = '1')$ ;
3. O bloco *‘CASE’* seleciona ações diferentes com base no valor de *‘estado\_atual’*. Cada estado representa uma fase diferente da operação da máquina de salgados.

Descrição dos estados:

***‘estado\_inicial’*** – todos os displays de 7 segmentos são desligados, indicando que nenhum item ou valor está sendo mostrado.

***‘estado\_escolha\_salgado’*** – com base na escolha do salgado *‘salgado\_escolhido’*, os displays são atualizados para mostrar o tipo de salgado e seu preço. A função *‘mostrarDisplay7’* é usada para converter números em representações de 7 segmentos.

***‘estado\_estoque’*** – o display mostra o número do salgado selecionado e a quantidade inserida pelo usuário. A quantidade inserida é dividida em centenas, dezenas e unidades para ser exibida nos displays de 7 segmentos.

***‘estado\_pagamento’*** – similar ao estado de estoque, mas representando uma fase específica de pagamento, onde os displays mostram o número do salgado e a quantia inserida.

***‘estado\_liberar\_salgado’*** – os displays mostram o número do salgado e o troco que será devolvido ao cliente.

***‘estado\_troco’*** – mostra o troco do cliente.

### **ADICAO\_DE\_MOEDAS (processo sensível ao clock e a outros pinos da máquina):**

Controla a adição de moedas pelo cliente em uma máquina de vendas. Ele é sensível ao sinal de clock '*clk*', às entradas de moedas '*moedas*', e ao sinal de confirmação de moeda '*confirmar\_moeda*'. Este processo gerencia a quantia inserida pelo cliente e aciona um LED de alerta para moedas inválidas.

1. O processo é declarado com '*clk*', '*moedas*' e '*confirmar\_moeda*' na lista de sensibilidade. Isso significa que o processo será executado sempre que houver uma mudança em qualquer um desses sinais;
2. Se o sinal de clock estiver em nível alto ('1') e o estado atual for o '*estado\_inicial*', o LED de moeda inválida '*moeda\_invalida\_led*' é desligado ('0') e a '*quantia\_inserida*' é resetada para 0. Isso inicializa o sistema para um novo ciclo de inserção de moedas;
3. Caso não esteja no estado inicial, o código verifica se houve uma transição na entrada '*confirmar\_moeda*' e se o estado atual é o estado de pagamento '*estado\_pagamento*';
4. Dentro deste bloco, há um '*CASE*' que verifica o valor de cada '*moeda*':
  - "**001**" – representa uma moeda de R\$0,25. O LED de moeda inválida é desligado e a quantia inserida é incrementada.
  - "**101**" – representa uma moeda de R\$0,50. O LED de moeda inválida é desligado e a quantia inserida é incrementada.
  - "**001**" – representa uma moeda de R\$1,00. O LED de moeda inválida é desligado e a quantia inserida é incrementada.
  - '*others*' – o LED de moeda inválido é ligado, sinalizando uma moeda inválida.

### **LOGICA\_DE\_ESTADOS (processo sensível ao clock e ao reset):**

É responsável por controlar a lógica de estados da máquina de salgados. Ele é sensível ao sinal de '*clk*' e ao '*rst*'.

1. O processo é declarado com '*clk*' e '*rst*' na lista de sensibilidade, o que significa que o processo será executado sempre que houver uma mudança em qualquer um desses sinais.
2. Quando '*rst*' é igual a '1', todos os estados e LEDs são inicializados. Os LEDs são

desligados (exceto o *‘estado\_inicial\_led’*), o troco é zerado, e os estoques são definidos com valores iniciais, e o próximo estado é definido como *‘estado\_inicial’*.

3. Se o *‘rst’* não estiver ativo, o processo verifica o estado atual e realiza ações específicas baseadas no estado.

Descrição dos estados:

***‘estado\_inicial’*** – define o estado inicial da máquina e liga o LED correspondente. Se *‘ligar\_maquina’* é verdadeiro, avança para o estado de escolha do salgado; caso contrário, permanece no estado inicial.

***‘estado\_escolha\_salgado’*** – permite ao usuário escolher o tipo de salgado e verifica se o salgado escolhido é válido. Se confirmado, avança para o *‘estado\_estoque’*; se não, permanece no *‘estado\_escolha\_salgado’*.

***‘estado\_estoque’*** – verifica se há estoque disponível para o salgado escolhido. Se houver estoque, avança para o *‘estado\_pagamento’*; caso contrário, retorna para *‘estado\_escolha\_salgado’*.

***‘estado\_pagamento’*** – realiza o processo de pagamento. Se a quantia inserida é suficiente, avança para *‘estado\_liberar\_salgado’*; se não, verifica se precisa devolver o troco.

***‘estado\_liberar\_salgado’*** – libera o salgado escolhido para o cliente após o pagamento, deduz o salgado do estoque e calcula o troco, se necessário. Retorna ao *‘estado\_inicial’* se não houver troco; caso contrário, avança para o estado de devolução de troco.

***‘estado\_troco’*** – devolve o troco para o cliente, se necessário. Retorna ao *‘estado\_inicial’* após a operação de troco, a menos que o cliente deseje continuar.

## 7. PINAGEM

A seção da pinagem é de extrema importância, pois é através dela que é feita a ligação direta com a placa Fpga, esta inclusive é a última seção do projeto, uma vez que terminada a sessão da pinagem basta apenas realizar os testes com o circuito integrado. Segue a relação da seleção dos pinos e LEDS dos componentes na placa FPGA Cyclone II modelo EP2C20F484C7, abaixo:

### 7.1. LEDS verdes

Figura 2.1: Tabela de LEDS verdes

Nome do Sinal	Pino FPGA	Descrição
LEDG[0]	PIN_U22	estado_inicial_led
LEDG[1]	PIN_U21	estado_escolha_salgado_led
LEDG[2]	PIN_V22	estado_estoque_led
LEDG[3]	PIN_V21	estado_pagamento_led
LEDG[4]	PIN_W22	estado_liberar_salgado_led
LEDG[5]	PIN_W21	estado_troco_led

### 7.2. LEDS vermelhos

Figura 2.2: Tabela de LEDS vermelhos

Nome do Sinal	Pino FPGA	Descrição
LEDR[0]	PIN_R20	salgado_invalido_led
LEDR[1]	PIN_R19	salgado_terminado_led
LEDR[2]	PIN_U19	moeda_invalida_led

### 7.3. Switches

Figura 2.3: Tabela de Switches

Nome do Sinal	Pino FPGA	Descrição
SW[0]	PIN_L22	ligar_maquina
SW[1]	PIN_L21	salgado escolhido[0]
SW[2]	PIN_M22	salgado escolhido[1]
SW[3]	PIN_V12	salgado escolhido[2]
SW[4]	PIN_W12	moedas[0]
SW[5]	PIN_U12	moedas[1]
SW[6]	PIN_U11	moedas[2]
SW[7]	PIN_M2	confirmar_moeda
SW[8]	PIN_M1	liberar_salgado
SW[9]	PIN_L2	continuar

## 7.4. Botões

Figura 2.4: Tabela de Botões

Nome do Sinal	Pino FPGA	Descrição
KEY[0]	PIN_R22	confirmar_salgado
KEY[1]	PIN_R21	confirmar_moeda
CLOCK_27	PIN_D12	clk

## 7.5. Display de 7 segmentos


Figura 2.4: Tabela de Displays

Nome do Sinal	Pino FPGA	Descrição
HEX0[0]	PIN_J2	display7_quantia_unidade[0]
HEX0[1]	PIN_J1	display7_quantia_unidade[1]
HEX0[2]	PIN_H2	display7_quantia_unidade[2]
HEX0[3]	PIN_H1	display7_quantia_unidade[3]
HEX0[4]	PIN_F2	display7_quantia_unidade[4]
HEX0[5]	PIN_F1	display7_quantia_unidade[5]
HEX0[6]	PIN_E2	display7_quantia_unidade[6]
HEX1[0]	PIN_E1	display7_quantia_dezena[1]
HEX1[1]	PIN_H6	display7_quantia_dezena[2]
HEX1[2]	PIN_H5	display7_quantia_dezena[2]
HEX1[3]	PIN_H4	display7_quantia_dezena[3]
HEX1[4]	PIN_G3	display7_quantia_dezena[4]
HEX1[5]	PIN_D2	display7_quantia_dezena[5]
HEX1[6]	PIN_D1	display7_quantia_dezena[6]
HEX2[0]	PIN_G5	display7_quantia_centena[0]
HEX2[1]	PIN_G6	display7_quantia_centena[1]
HEX2[2]	PIN_C2	display7_quantia_centena[2]
HEX2[3]	PIN_C1	display7_quantia_centena[3]
HEX2[4]	PIN_E3	display7_quantia_centena[4]
HEX2[5]	PIN_E4	display7_quantia_centena[5]
HEX2[6]	PIN_D3	display7_quantia_centena[6]
HEX3[0]	PIN_F4	display7_salgado[0]
HEX3[1]	PIN_D5	display7_salgado[1]
HEX3[2]	PIN_D6	display7_salgado[2]
HEX3[3]	PIN_J4	display7_salgado[3]
HEX3[4]	PIN_L8	display7_salgado[4]
HEX3[5]	PIN_F3	display7_salgado[5]
HEX3[6]	PIN_D4	display7_salgado[6]

## 8. FORMAS DE ONDA


Simular a execução do projeto verificando o formato de onda relativo aos pinos antes de implementá-lo de fato na placa do Fpga é uma etapa muito importante para o processo de construção de trabalhos na área de circuitos digitais. É através deste determinado tipo de teste que o projetista vai analisar os possíveis erros lógicos presentes na construção do circuito, prevenindo dessa forma acontecimentos inoportunos. A simulação de onda do projeto pode ser visualizada abaixo:

Figura 3.1: Forma de onda do projeto

 

Fonte: Autoria própria.

Figura 3.2: Formas de onda do projeto

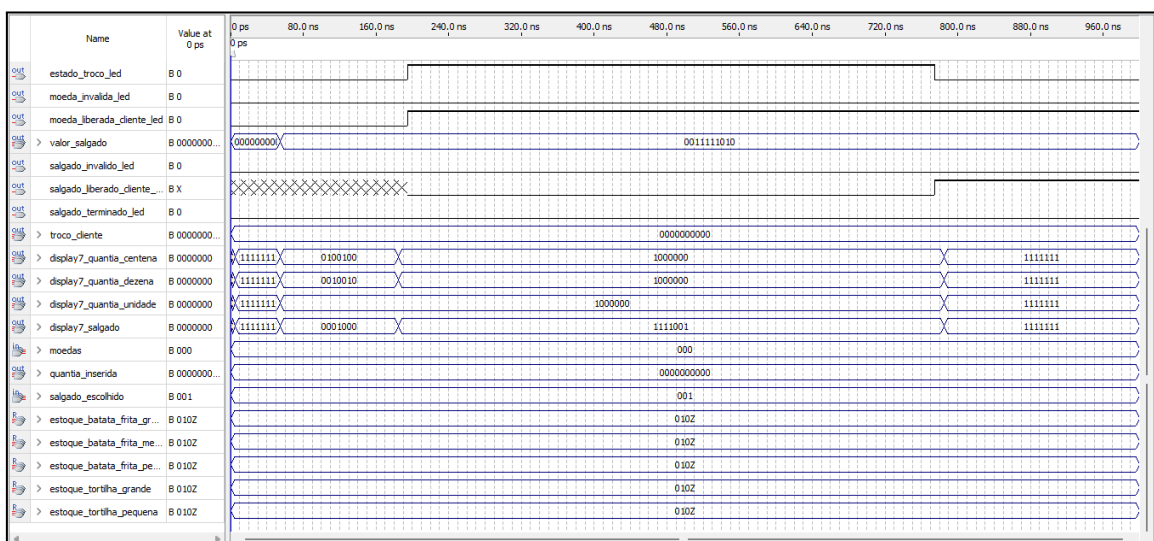

Fonte: Autoria própria.

## 9. CONCLUSÃO

Para concluir o relatório do projeto, é essencial recapitular os principais pontos vivenciados pelos discentes nessa jornada em circuitos digitais. Em primeira instância, os alunos fizeram uma análise detalhada dos requisitos do projeto e de todas as instruções que foram requisitados pelo docente. Após isso, elaboraram uma especificação clara e precisa de como seria feita a implementação do trabalho. Tendo todos esses dados, os alunos, enfim, partiram para a implementação do exercício solicitado.

Durante o processo de desenvolvimento, os alunos enfrentaram desafios que foram superados com soluções que aumentaram seu nível técnico de computação, e sobretudo de sistemas digitais. Este projeto não apenas consolidou os conhecimentos teóricos, mas também capacitou os discentes a enfrentar desafios mais complexos que podem vir a surgir posteriormente.

Assim, este relatório é encerrado com a satisfação do desafio ser cumprido com os objetivos e a expectativa de que este trabalho contribua positivamente para estudos futuros e aplicações práticas na área de **VHDL** e circuitos digitais.

## REFERÊNCIAS

USP. Apostila de Introdução a VHDL. Universidade de São Paulo, 2014. Disponível em: <[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/530833/mod\\_resource/content/1/Apostila%20de%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20a%20VHDL\\_2014.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/530833/mod_resource/content/1/Apostila%20de%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20a%20VHDL_2014.pdf)>. Acesso em: 27 jun. 2024.

YOUTUBE. Eletrônica Digital II, 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLI-A7AA2TwhXPTrCIHla4EG4zz0kkAYrD>>. Acesso em: 27 jun. 2024.

YOUTUBE. Curso de FPGAs (VHDL). Disponível em: <[https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ8dBTV2\\_5HS79fVexGTtCMDUp7kjnumS](https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ8dBTV2_5HS79fVexGTtCMDUp7kjnumS)>. Acesso em: 28 jun. 2024.